

第七章 功率放大电路

第七章 功率放大电路

§ 7.1 概述

§ 7.2 互补输出级的分析计算

§ 7.1 概述

- 一、功率放大电路研究的问题
- 二、对功率放大电路的要求
- 三、晶体管的工作方式
- 四、功率放大电路的种类

一、功率放大电路研究的问题

1. 性能指标：输出功率和效率。

若已知 U_{om} ，则可得 P_{om} 。

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。

2. 分析方法：因大信号作用，故应采用图解法。

3. 晶体管的选用：根据极限参数选择晶体管。

在功放中，晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流 I_{CM} ，管压降的最大值接近c-e反向击穿电压 $U_{(BR)CEO}$ ，集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率 P_{CM} 。称为工作在尽限状态。

二、对功率放大电路的要求

1. 输出功率尽可能大: 即在电源电压一定的情况下, 最大不失真输出电压最大。
2. 效率尽可能高: 即电路损耗的直流功率尽可能小, 静态时功放管的集电极电流近似为0。


三、晶体管的工作方式

1. 甲类方式：晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态
2. 乙类方式：晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态
3. 甲乙类方式：晶体管在信号的多半个周期处于导通状态


四、功率放大电路的种类

1. 变压器耦合功率放大电路

单管甲类电路

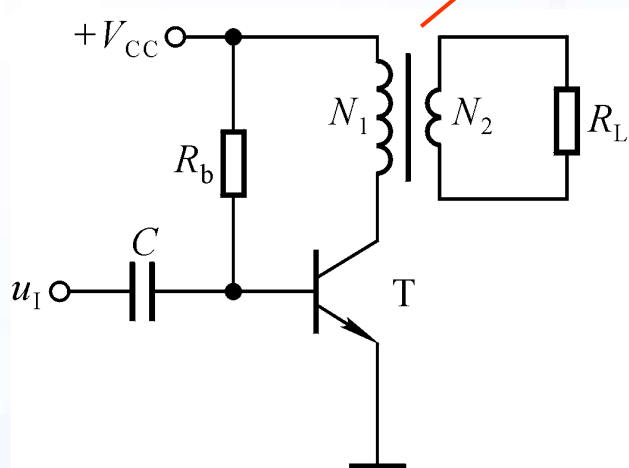



做功放适合吗？

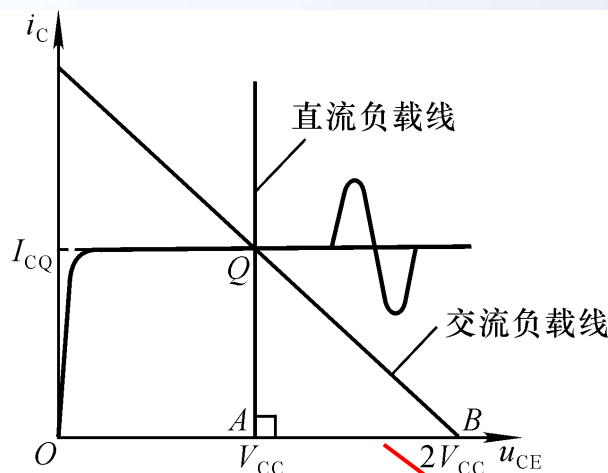

- ① 输入信号增大，输出功率如何变化？
- ② 输入信号增大，管子的平均电流如何变化？
- ③ 输入信号增大，电源提供的功率如何变化？效率如何变化？

为什么管压降会大于电源电压？

乙类推挽电路

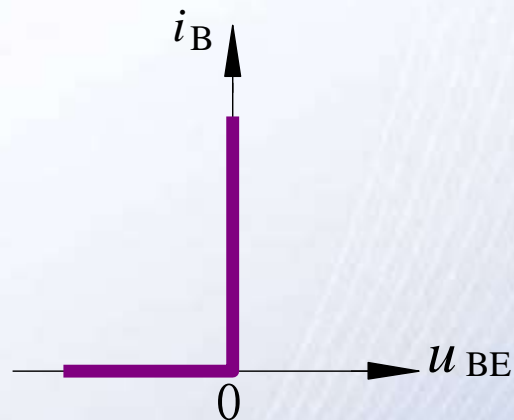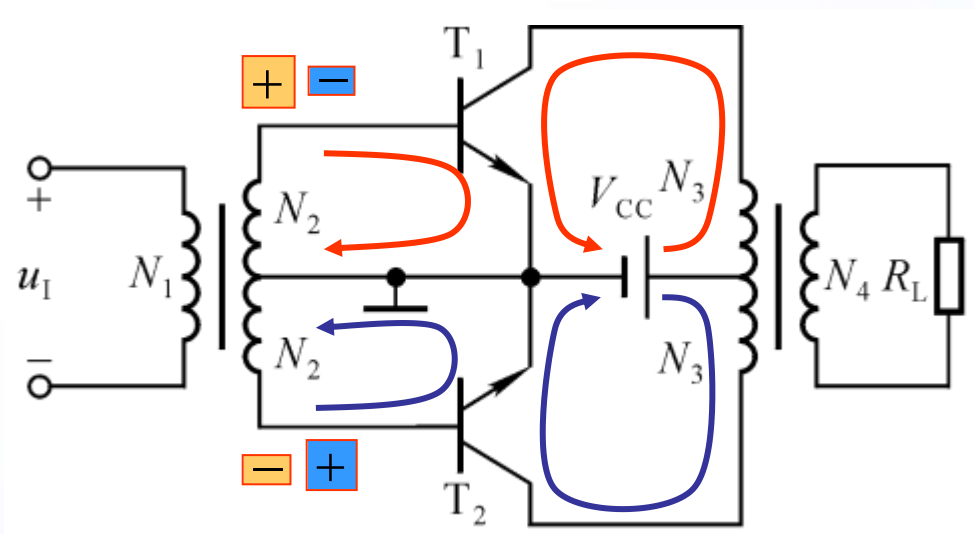


$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

信号的正半周 T_1 导通、 T_2 截止；负半周 T_2 导通、 T_1 截止。
两只管子交替工作，称为“推挽”。设 β 为常量，则负载上可获得正弦波。输入信号越大，电源提供的功率也越大。

2. OTL 电路

因变压器耦合功放笨重、自身损耗大，故选用OTL电路。

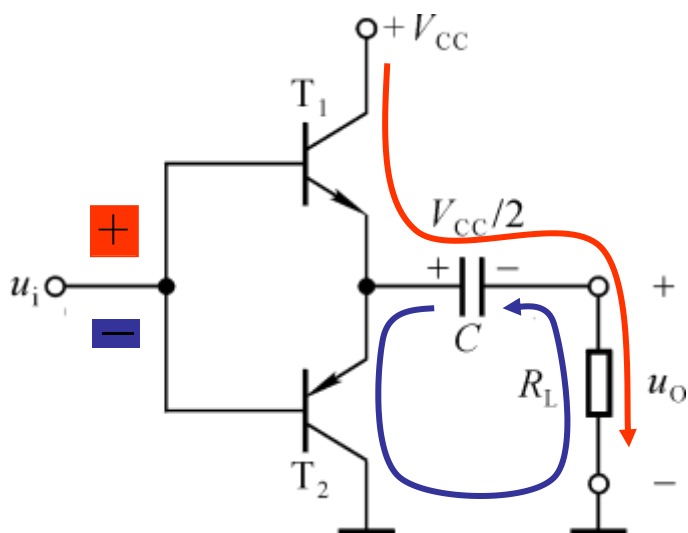

输入电压的正半周：

$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow C \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$

C 充电。

输入电压的负半周：

C 的 “+” $\rightarrow T_2 \rightarrow \text{地} \rightarrow R_L \rightarrow C$
“ - ” C 放电。


$$\text{静态时, } u_I = U_B = U_E = +\frac{V_{CC}}{2}$$

$$U_{om} = \frac{(V_{CC}/2) - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

C 足够大，才能认为其对交流信号相当于短路。

OTL电路低频特性差。

3. OCL电路

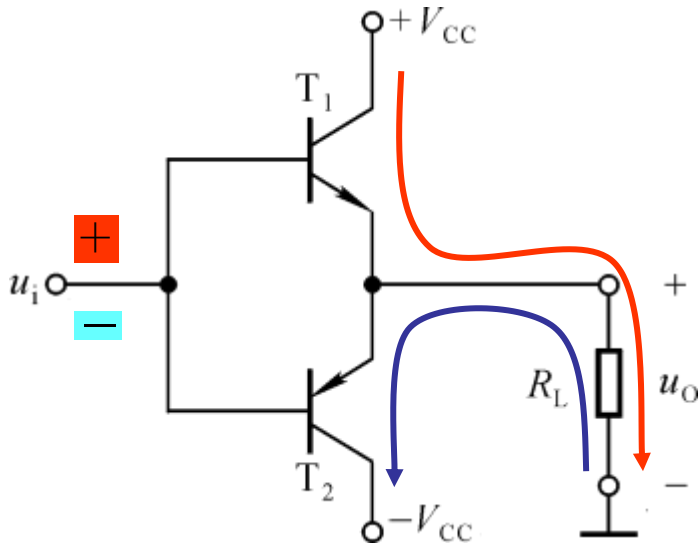

静态时, $U_{EQ} = U_{BQ} = 0$ 。

输入电压的正半周:

$+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow \text{地}$


输入电压的负半周:

$\text{地} \rightarrow R_L \rightarrow T_2 \rightarrow -V_{CC}$

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

两只管子交替导通, 两路电源交替供电, 双向跟随。

4. BTL 电路

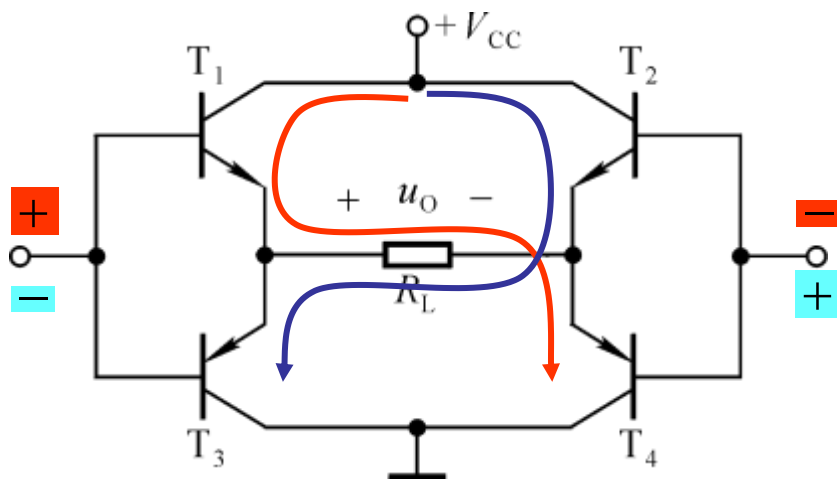

①是双端输入、双端输出形式，输入信号、负载电阻均无接地点。

②管子多，损耗大，使效率低。

输入电压的正半周： $+V_{CC} \rightarrow T_1 \rightarrow R_L \rightarrow T_4 \rightarrow \text{地}$

输入电压的负半周： $+V_{CC} \rightarrow T_2 \rightarrow R_L \rightarrow T_3 \rightarrow \text{地}$

$$U_{om} = \frac{V_{CC} - 2U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

几种电路的比较

变压器耦合乙类推挽：单电源供电，笨重，效率低，低频特性差。

OTL电路：单电源供电，低频特性差。

OCL电路：双电源供电，效率高，低频特性好。

BTL电路：单电源供电，低频特性好；双端输入双端输出。

§ 7.2 互补输出级的分析计算

一、输出功率

二、效率

三、晶体管的极限参数

求解输出功率和效率的方法

在已知 R_L 的情况下，先求出 U_{om} ，则

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L}$$

然后求出电源的平均功率，

$$P_V = I_{C(AV)} \cdot V_{CC}$$

效率

$$\eta = P_{om} / P_V$$